
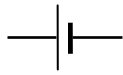



À IMPRIMER POUR LA LEÇON

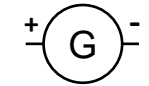


pile




générateur

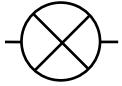


Lampe

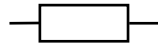

Résistance

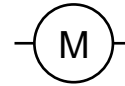

Moteur

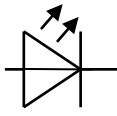

DEL

Diode Électro Luminescente



Interrupteur ouvert



Interrupteur fermé

