
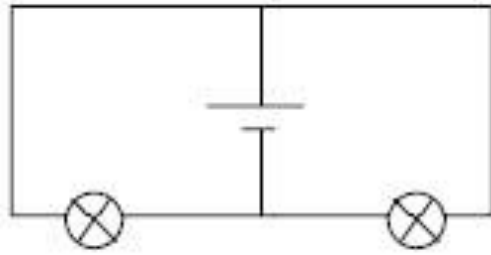



À IMPRIMER POUR LA LEÇON

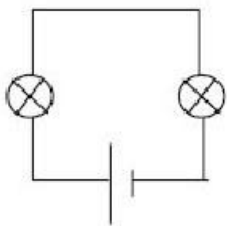


Représente les boucles et les nœuds sur les différents circuits :




montage .....

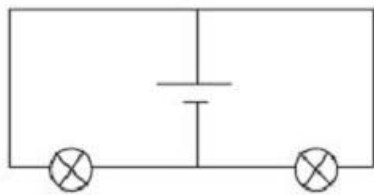


montage .....

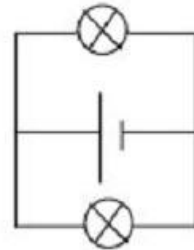


montage .....

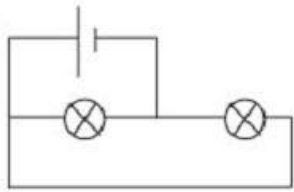

montage .....

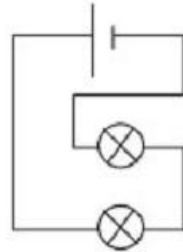

montage .....

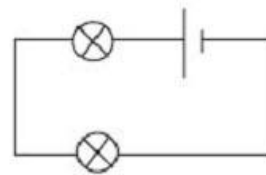

montage .....

